
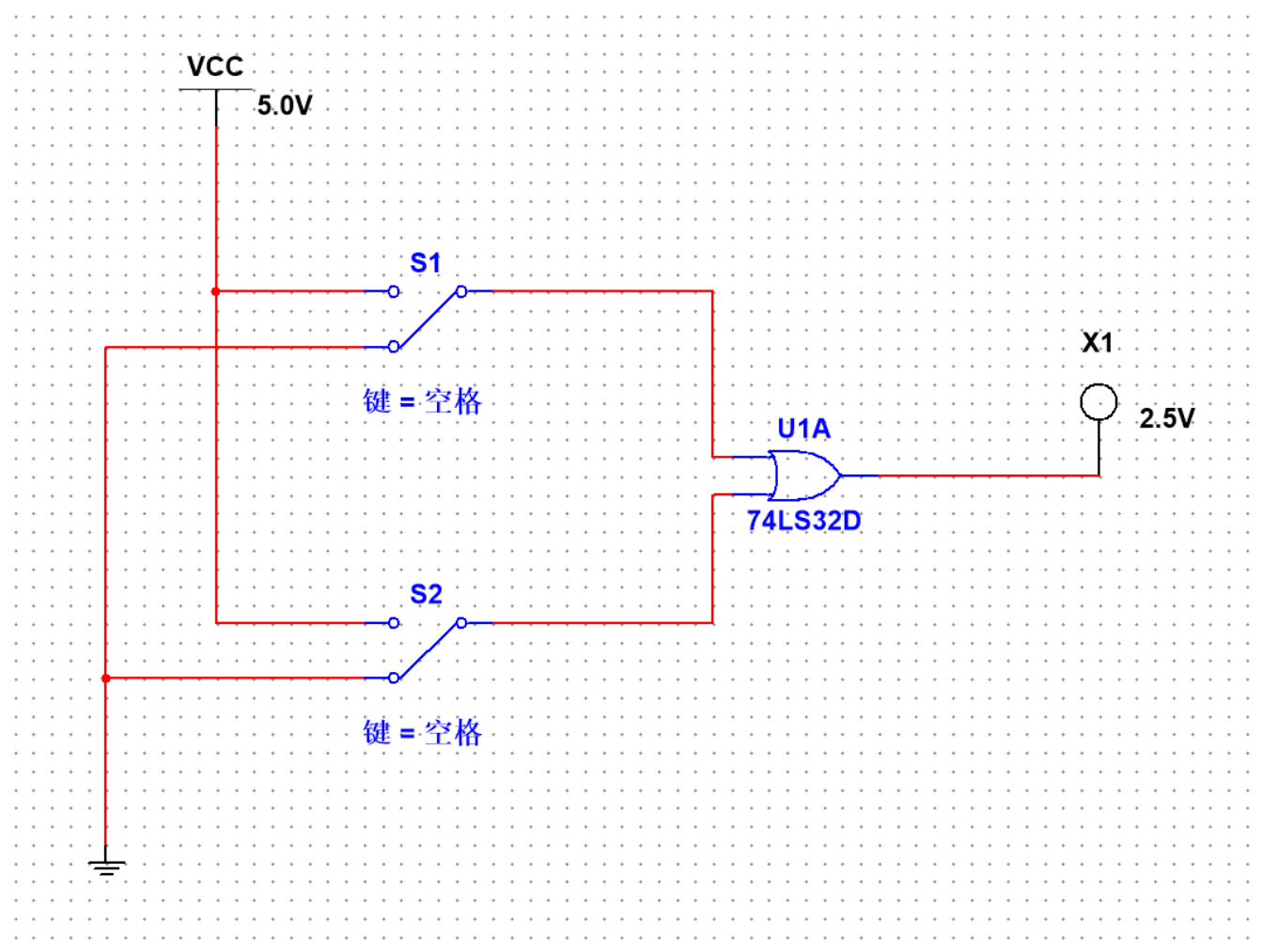



或门测试

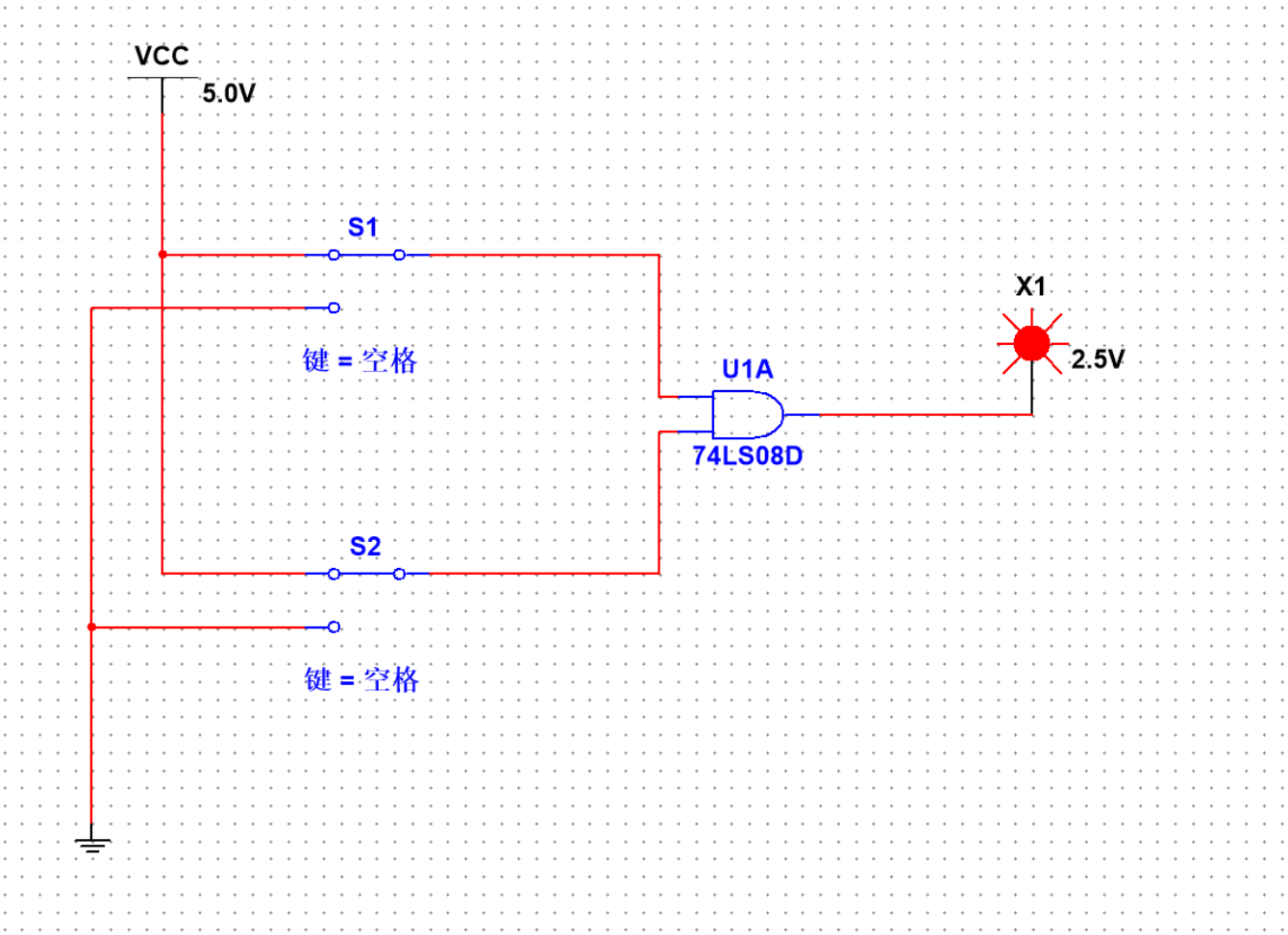


与门测试




非门测试

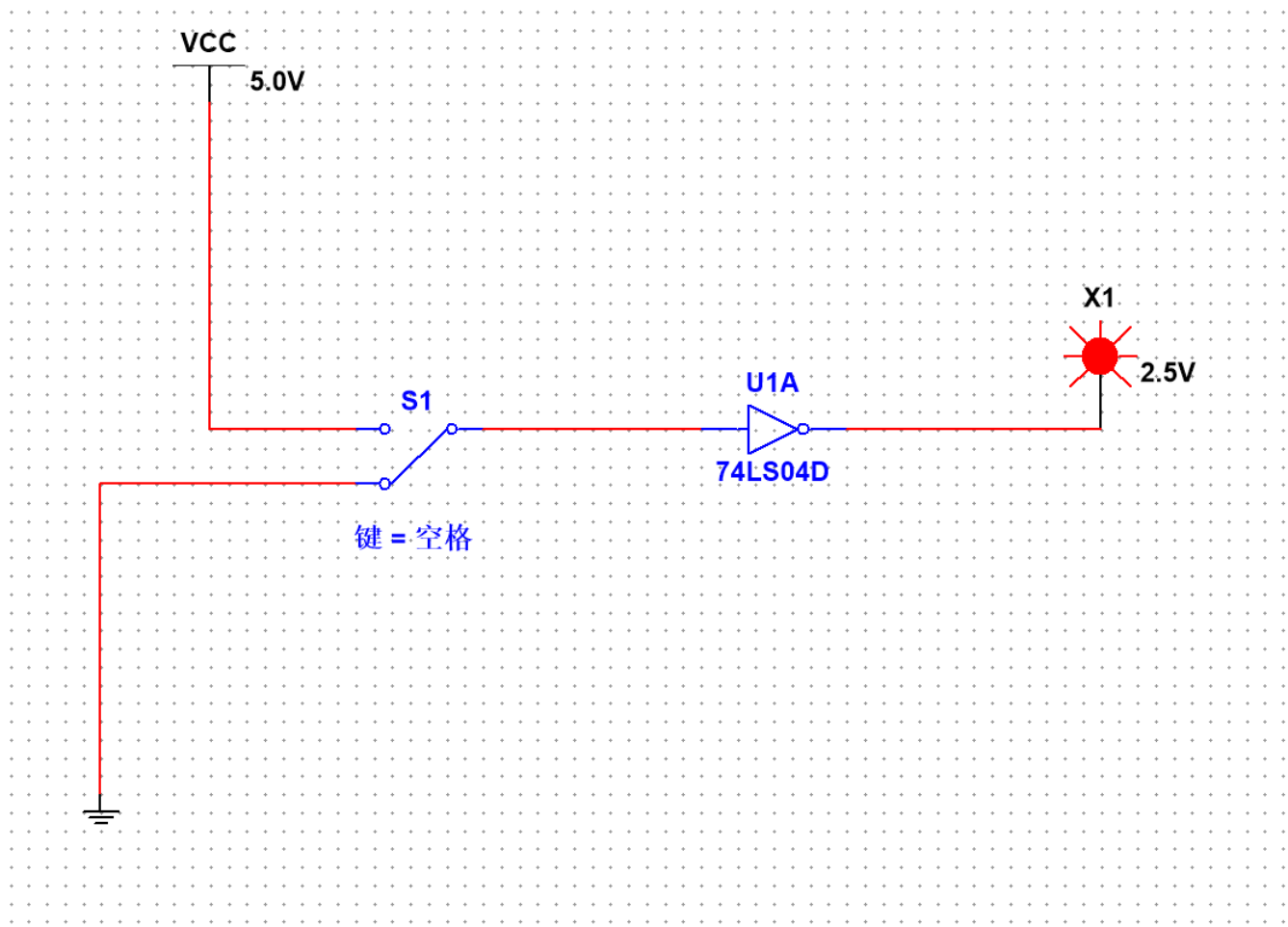


与非门测试

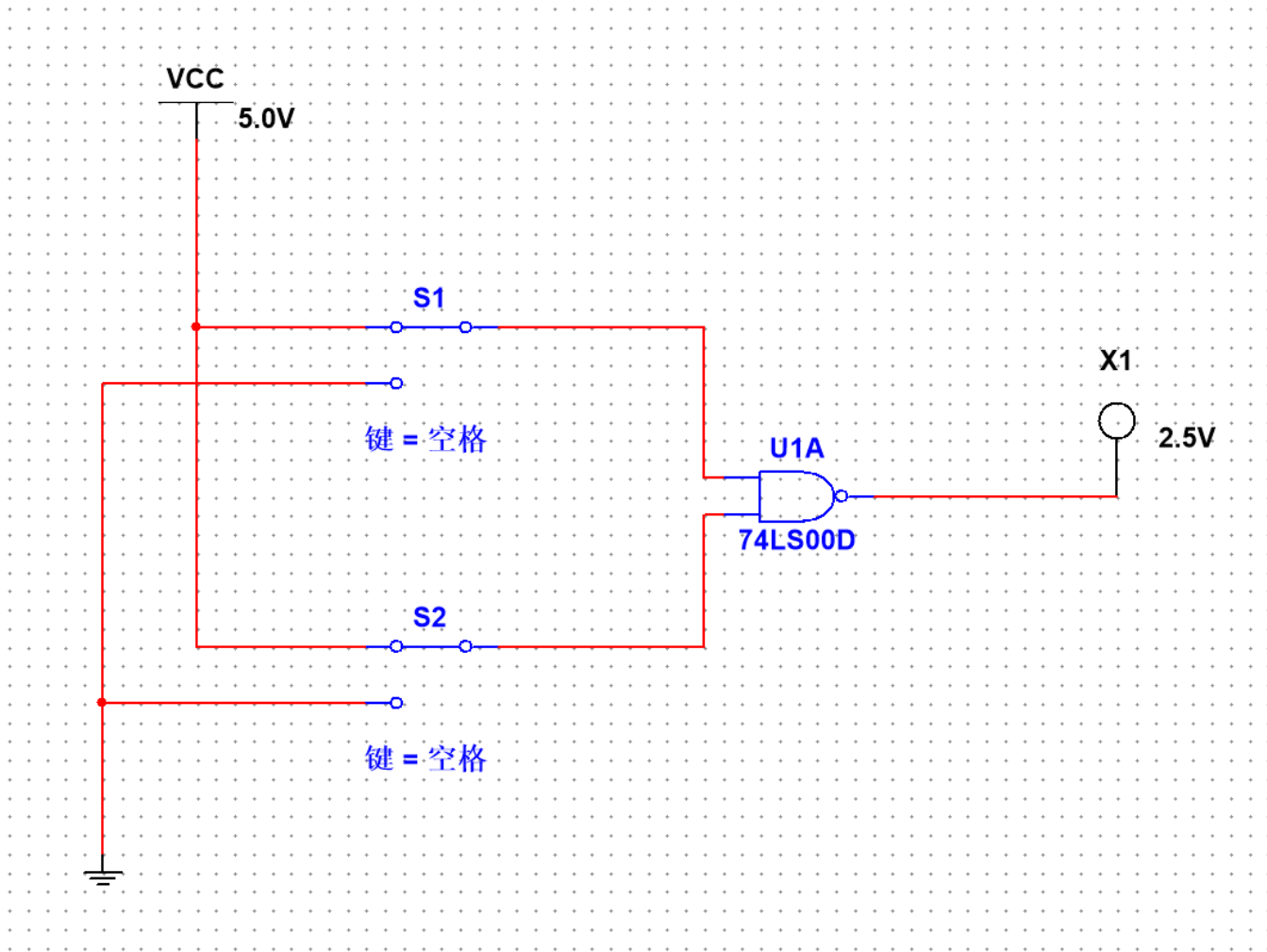


异或门测试

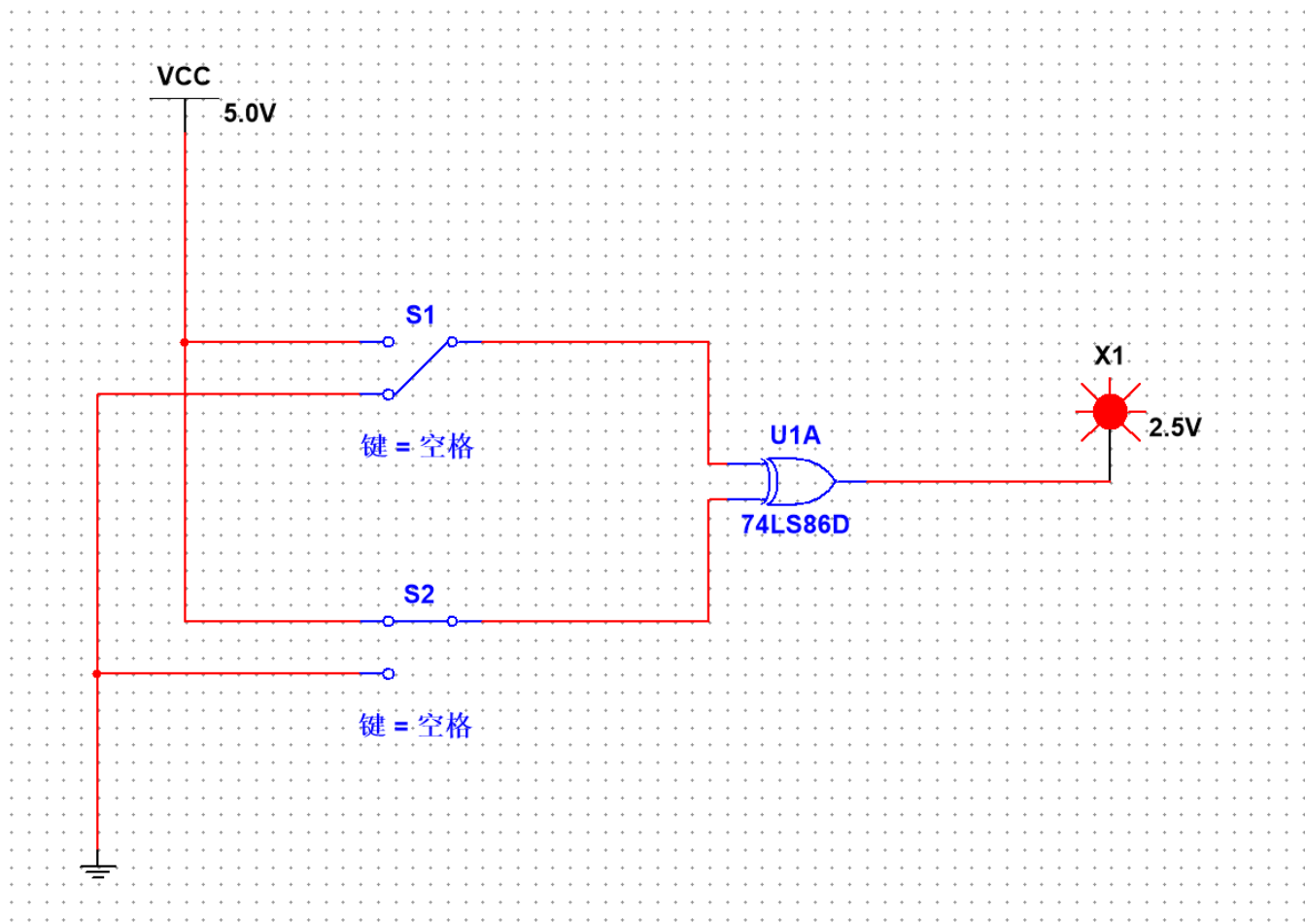


或非实现与

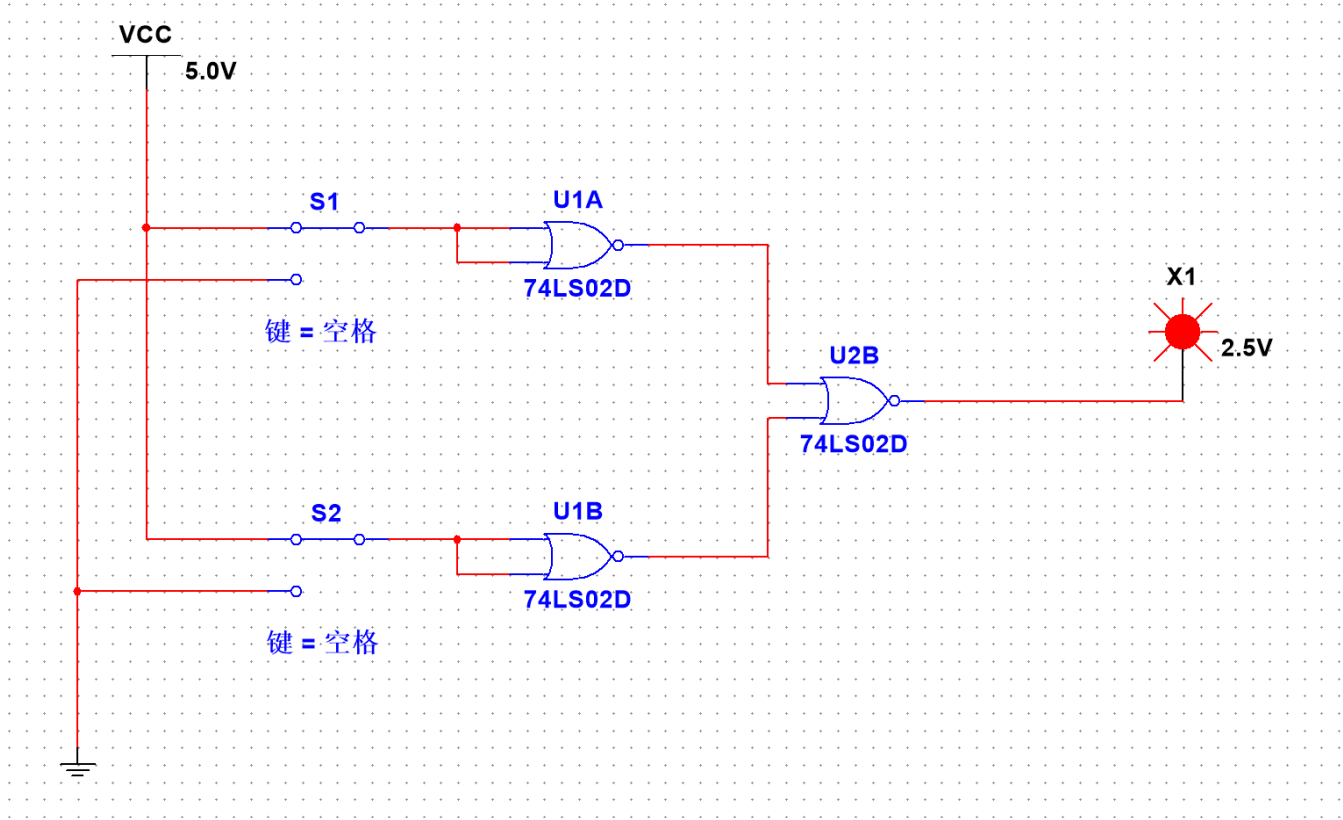


或非实现或

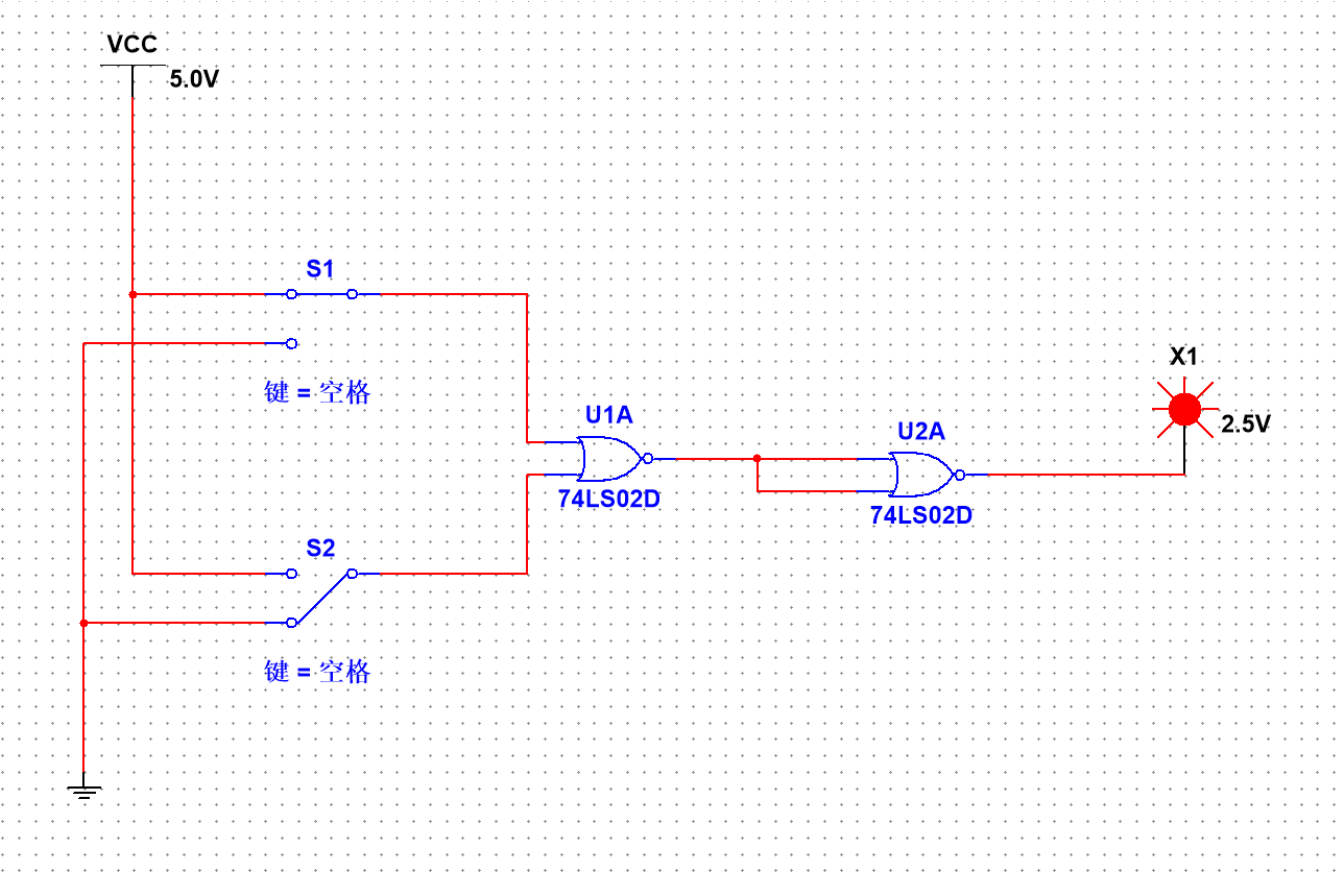


或非实现非

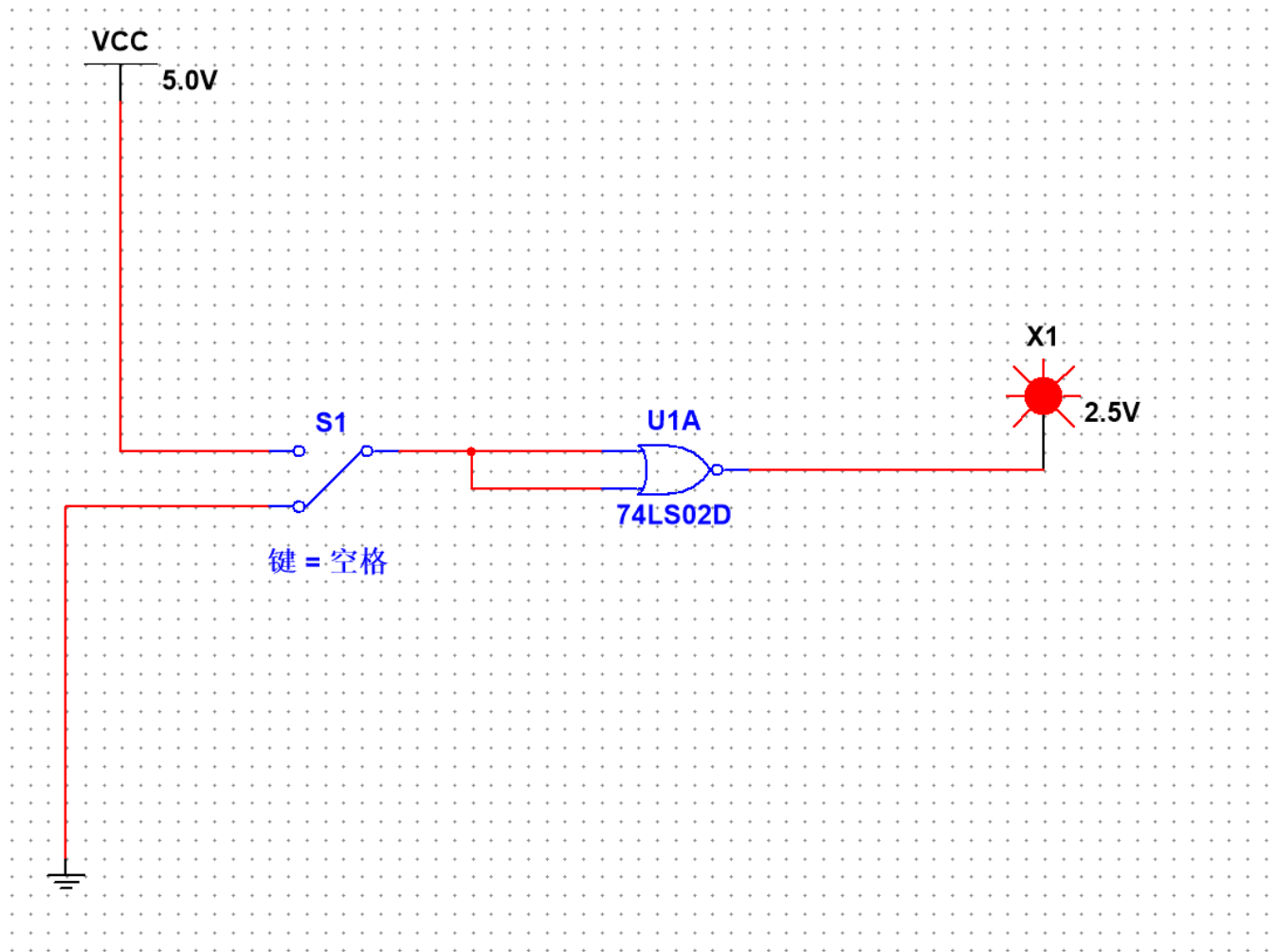

或非实现同或

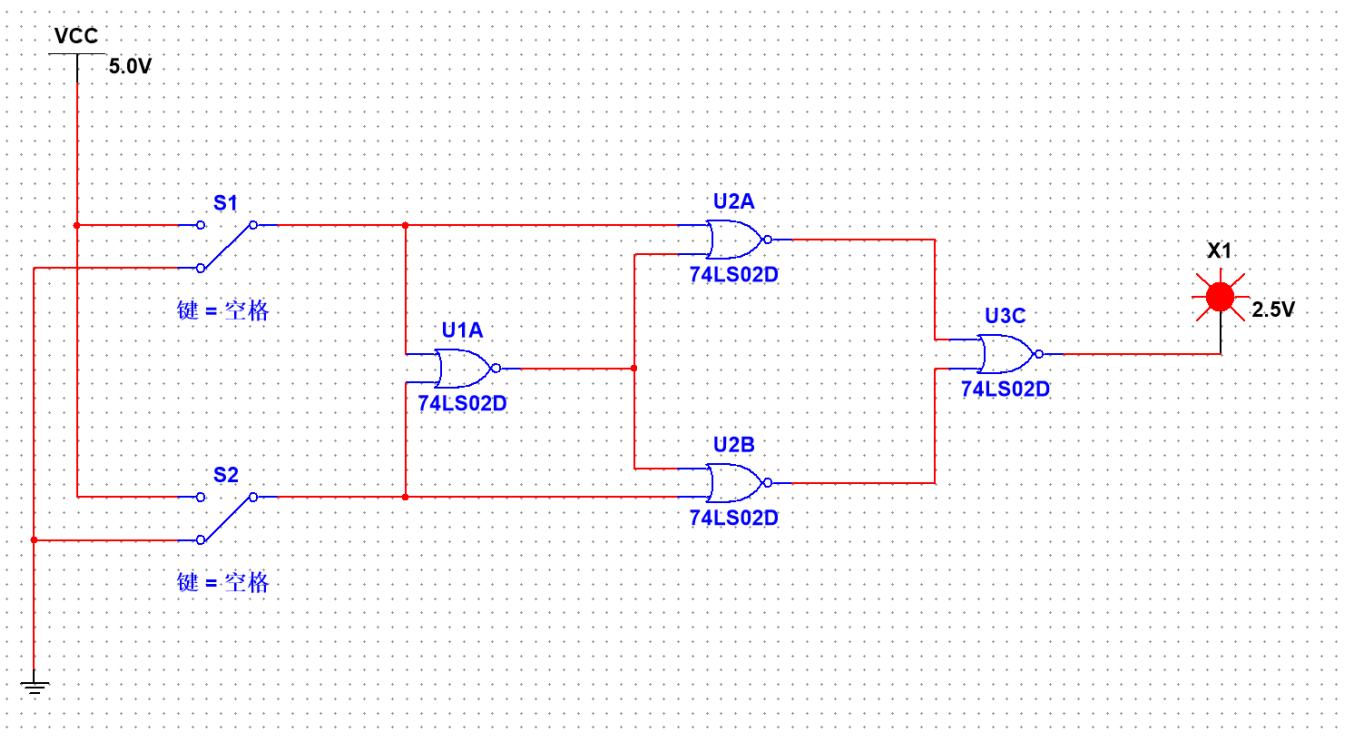

或非实现异或

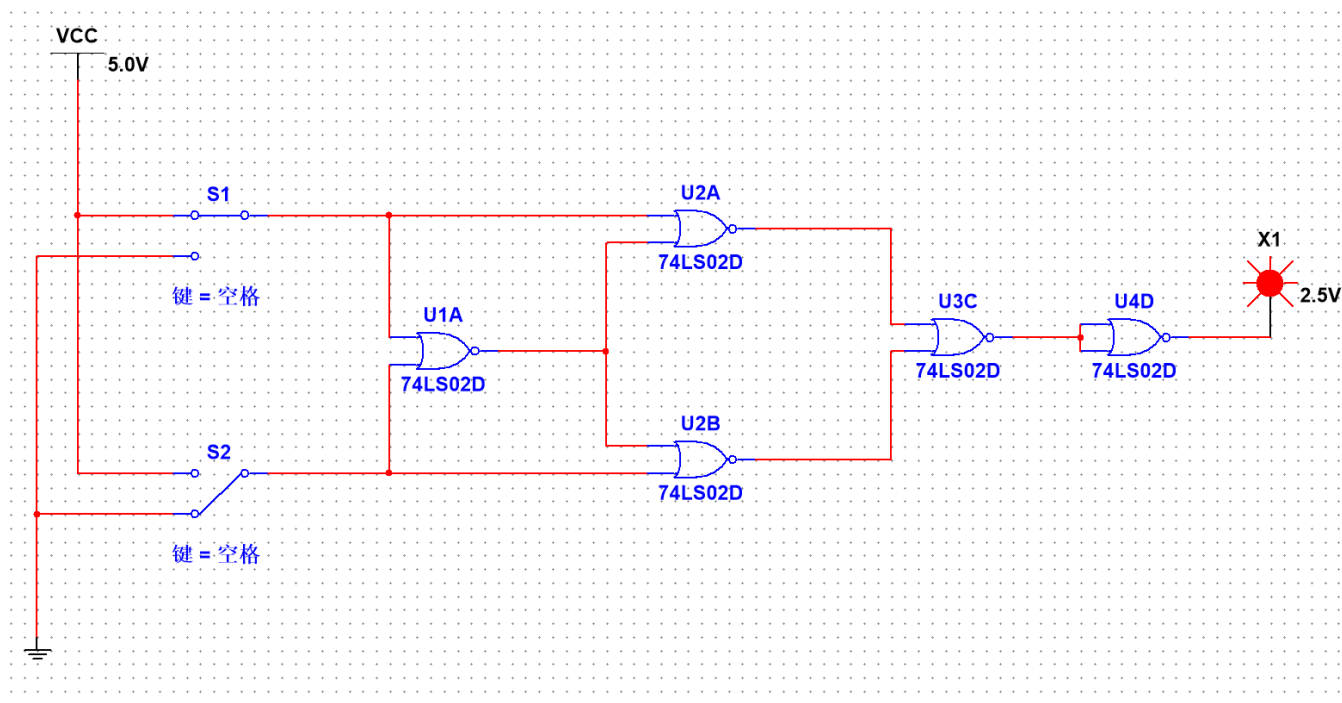

任务2：学号24281149

化简结果: $F(A, B, C) = \sum(m_1, m_2, m_4, m_7) = A \oplus B \oplus C$

